实验十七 RLC 电路的谐振现象 实验报告

钱思天 1600011388 No.8 2017 年 12 月 29 日

1 实验数据与处理

根据实验的初始设定,以及各仪器的误差计算公式如:

电容箱允差: $\pm 0.65\%(0.01\mu F$ 档)

标准电感允差: ±0.1%

 $e_R = 0.1\Omega$

得关于已知物理量,其值如下表:

表 1: 已知物理量表

已知物理量	电容 C	电感 L	电阻 R		
值	$0.05\mu F$	0.1 H	100Ω		
允差	$3.25 \times 10^{-4} \mu F$	$1 \times 10^{-4} H$	0.1Ω		

1.1 谐振频率的测量

1.1.1 实验数据列表

经利萨茹图形完成谐振频率的确定,并通过数字万用表完成各待测电 压值的测量,并根据各仪器允差的确定方法:

万用表交流电压档允差: ± (0.2% + 十个字)

得关于测量物理量有下表:

2 收获与感想 2

表 2: 本实验测量物理量表

测量物理量	谐振频率 f_0	电路总电压 U	电阻电压 U_R	电容电压 U_C
值	2.2600kHz	0.7001V'	0.5256V	7.313V
允差	0.001kHz	$2.4\times10^{-3}V$	2.1×10^{-3}	$1.5 \times 10^{-2} V$

1.1.2 计算 Q 值

根据公式

$$Q_1 = \frac{1}{\omega_0 R'C} = \frac{1}{2\pi_0 R'C}$$

1.2 实验数据处理

1.2.1 验证线性关系

则有 $I_2 > I_1$ 。

2 收获与感想

在预习这个实验的时候,我情不自禁地想起来高一时所做的,验证牛顿第二定律的实验,也是用重物的重力做外力并计算加速度。

在我看来,这两个实验有很多相似的地方,譬如都要使加速度远小于 重力加速度等。

其实从实验研究的对象,也能感受到高中与大学所学习内容的区别, 从可当作质点运动的整体平动,到刚体的转动,我们所学习的物理也更加 高深了。

此外,在本次实验中,我也感受到了自己某些实验能力还有不足,例 如对秒表的掌控等,希望在以后的实验课程中,能够提高自己的实验能力。